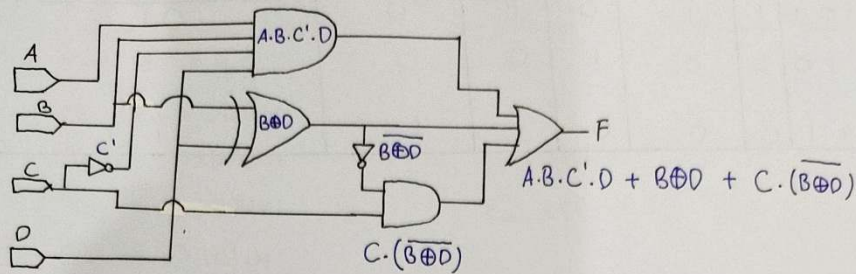


32200091\_Andrew Virya Victorio

UTS SISTEM DIGITAL SEMESTER 1

Sistem Digital Semester 1  
32200091 - Andrew Virya Victorio



Jawab

① Persamaan Logika dari Gerbang Logika diatas adalah

$$F = A.B.C'.D + B \oplus D + C.(B \oplus D)$$

② \*Tabel Kebenaran

Cth data Soal 6(10) = 0110(2)

A	B	C	D	C'	A.B.C'.D	B⊕D	B⊕D	C.(B⊕D)	A.B.C'.D + B⊕D + C.(B⊕D)
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0	1

(Lanjutan)

1 (Lanjutan...) Nomor 2

A	B	C	D	C'	A.B.C'.D	B⊕D	$\overline{B\oplus D}$	C.( $\overline{B\oplus D}$ )	A.B.C'.D + B⊕D + C.( $\overline{B\oplus D}$ )
1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1



③ Input 8 set bilangan desimal  $\rightarrow 4_{(10)}; 5_{(10)}; 8_{(10)}; 15_{(10)}; 12_{(10)}; 15_{(10)}; 8_{(10)}; 0_{(10)}$   
ke dalam Port A, B, C, D

$$T_7: 4_{(10)} = 0100_{(2)}$$

$$T_6: 5_{(10)} = 0101_{(2)}$$

$$T_5: 8_{(10)} = 1000_{(2)}$$

$$T_4: 15_{(10)} = 1111_{(2)}$$

$$T_3: 12_{(10)} = 1100_{(2)}$$

$$T_2: 15_{(10)} = 1111_{(2)}$$

$$T_1: 8_{(10)} = 1000_{(2)}$$

$$T_0: 0_{(10)} = 0000_{(2)}$$

$$F_7 = \text{MSB} = \dots ?$$

$$F_0 = \text{LSB} = \dots ?$$

A	B	C	D	C'	A.B.C'D	B⊕D	$\overline{B \oplus D}$	$C \cdot (\overline{B \oplus D})$	A.B.C'D + B⊕D + C.( $\overline{B \oplus D}$ )
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1 $\rightarrow T_7$
0	1	0	1	1	0	0	1	0	0 $\rightarrow T_6$
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0 $\rightarrow T_5$
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1 $\rightarrow T_4$
1	1	0	0	1	0	1	0	0	1 $\rightarrow T_3$
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1 $\rightarrow T_2$
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0 $\rightarrow T_1$
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0 $\rightarrow T_0$

$$F_7: 1_{(2)}$$

$$F_6: 0_{(2)}$$

$$F_5: 0_{(2)}$$

$$F_4: 1_{(2)}$$

$$F_3: 1_{(2)}$$

$$F_2: 1_{(2)}$$

$$F_1: 0_{(2)}$$

$$F_0: 0_{(2)}$$

$$F_7 = \text{MSB} = \underline{\underline{1_{(2)}}}$$

$$F_0 = \text{LSB} = \underline{\underline{0_{(2)}}}$$

④. Output :  $10011100_{(2)}$


Oktaal :  $234_{(8)}$

Hexadesimal :  $9C_{(16)}$

Desimal :  $156_{(10)}$


$A_o^1$	0	1	1	1	1	1	0	0
$B_o^1$	0	0	1	1	1	0	1	1
$C_o^1$	0	0	1	0	1	0	0	0
$D_o^1$	0	0	1	0	1	0	1	0
$C_o^1$	1	1	0	1	0	1	1	1
$A.B.C.D_o^1$	0	0	0	0	0	0	0	0
$B \oplus D_o^1$	0	0	0	1	0	0	0	1
$\overline{B \oplus D_o^1}$	1	1	1	0	1	1	1	0
$C \cdot (\overline{B \oplus D_o^1})^1$	0	0	1	0	1	0	0	0
$F_o^1$	0	0	1	1	1	0	0	1
	$t_0$	$t_1$	$t_2$	$t_3$	$t_4$	$t_5$	$t_6$	$t_7$

CLOCK

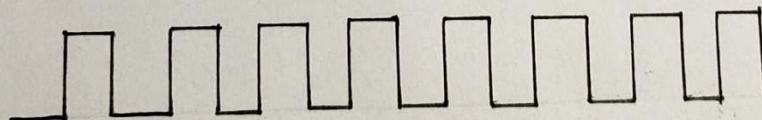



⑥ Gambar Rangkaian Logika

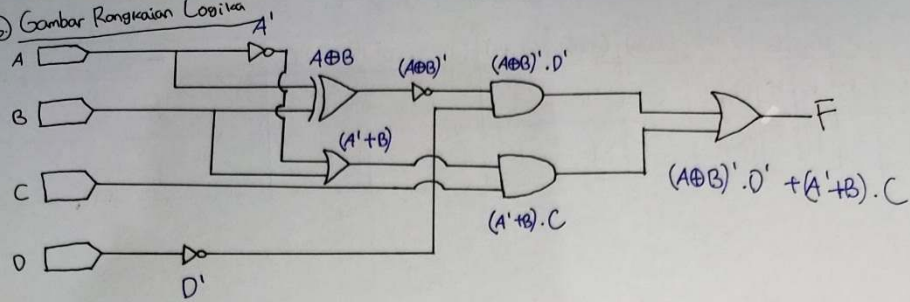

⑦ \*Tabel Kebenaran

$F \rightarrow$  OR Operator

A	B	C	D	A'	D'	$(A \oplus B)$	$(A \oplus B)'$	$(A' + B)$	$(A \oplus B)' \cdot D'$	$(A' + B) \cdot C$	F
0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0

(Lanjutan...) Nomor 7

A	B	C	D	A'	D'	$(A \oplus B)$	$(A \oplus B)'$	$(A' + B)$	$(A \oplus B)' \cdot D'$	$(A' + B) \cdot C$	F
1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1

⑧ Input 8 set bilangan desimal dari NIM masing-masing

$$T_7 : 3_{(10)} = 0011_{(2)}$$

$$T_6 : 2_{(10)} = 0010_{(2)}$$

$$T_5 : 2_{(10)} = 0010_{(2)}$$

$$T_4 : 0_{(10)} = 0000_{(2)}$$

$$T_3 : 0_{(10)} = 0000_{(2)}$$

$$T_2 : 0_{(10)} = 0000_{(2)}$$

$$T_1 : 9_{(10)} = 1001_{(2)}$$

$$T_0 : 1_{(10)} = 0001_{(2)}$$

$F_7 = \text{MSB}$

$F_0 = \text{LSB}$

$F \rightarrow \text{OR Operator}$

A	B	C	D	A'	D'	$(A \oplus B)$	$(A \oplus B)'$	$(A' + B)$	$(A \oplus B)' \cdot D'$	$(A' + B) \cdot C$	F
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	$1 \rightarrow T_7$
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	$1 \rightarrow T_6$
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	$1 \rightarrow T_5$
0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	$1 \rightarrow T_4$
0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	$1 \rightarrow T_3$
0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	$1 \rightarrow T_2$
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	$0 \rightarrow T_1$
0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	$0 \rightarrow T_0$

⑨ Hasil Output  $F \rightarrow \text{Biner} : 11111100_{(2)}$

Hexadesimal :  $FC_{(16)}$

Oktal :  $374_{(8)}$


Desimal :  $252_{(10)}$

$F_7 = \text{MSB} = 1_{(2)}$

$F_0 = \text{LSB} = 0_{(2)}$



# (10) Timing Diagram & Clock

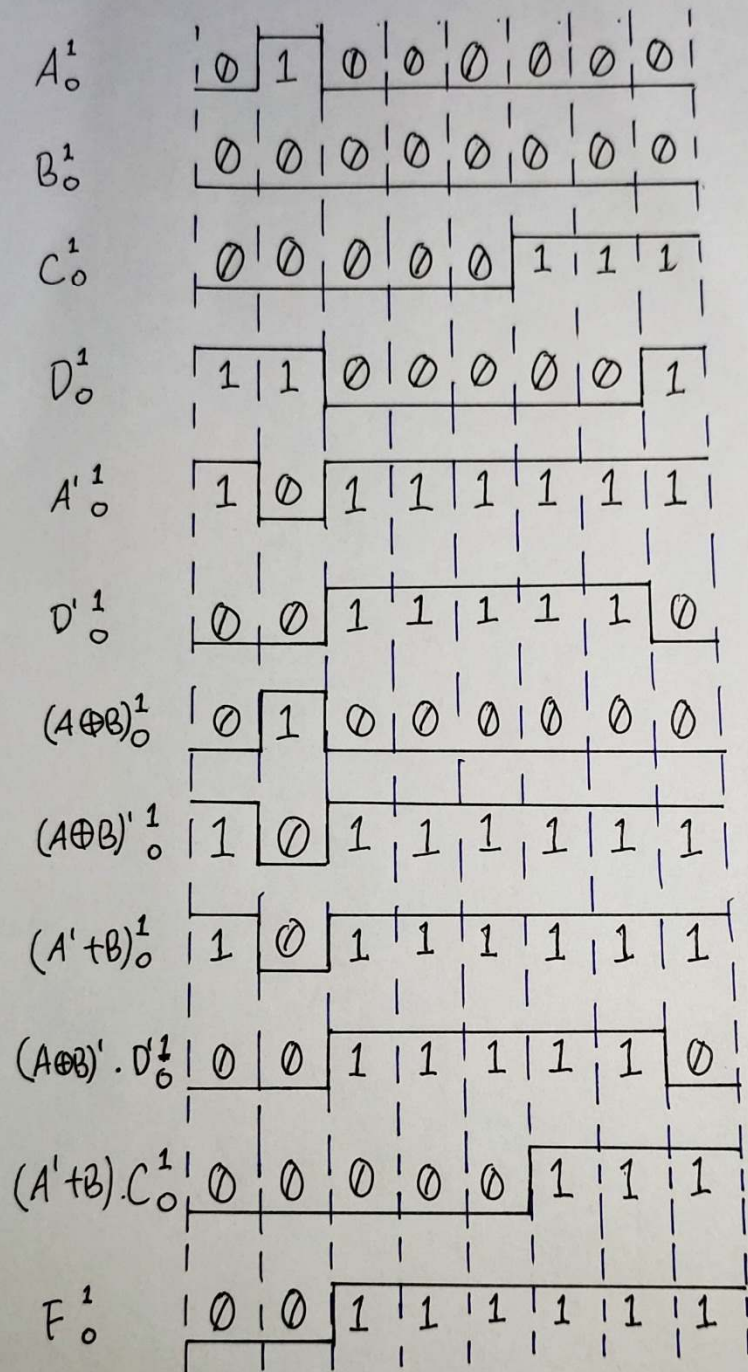

CLOCK

